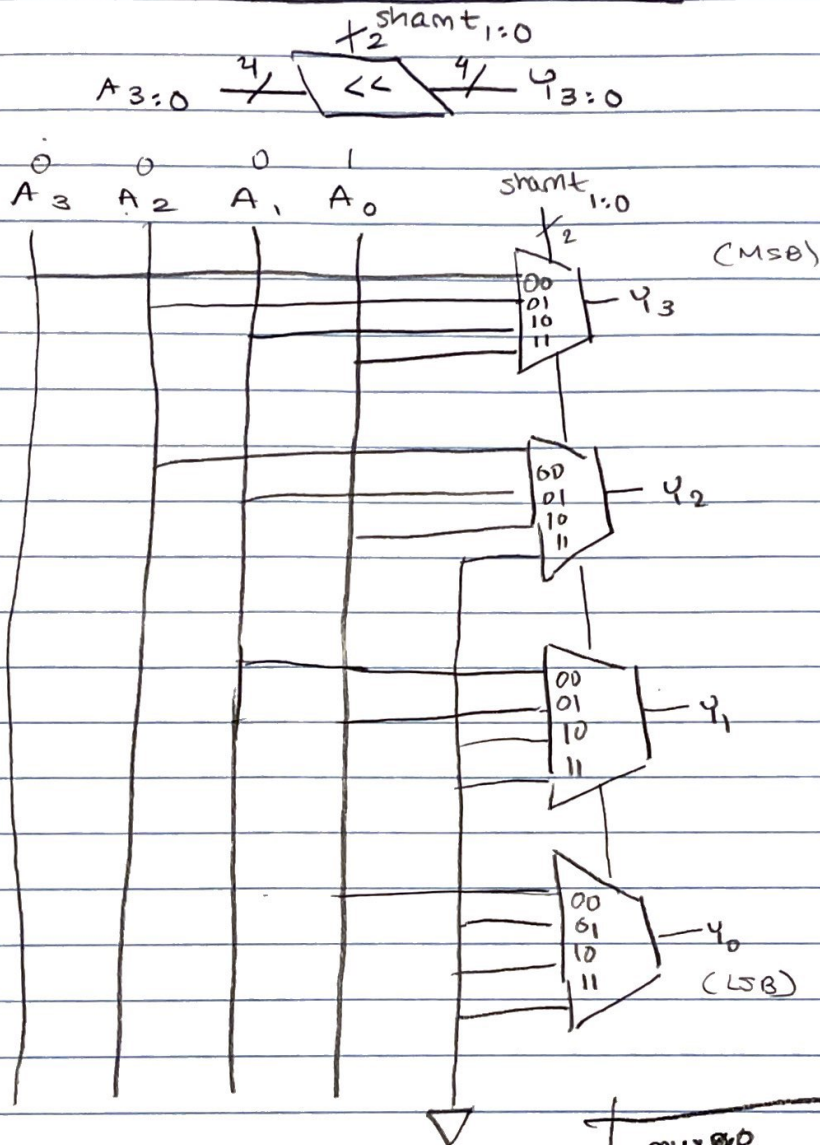


Shift-left logical

— takes input, then shifts it to the left by (shift-amount)

From H&H 252 — 4 bit shifter



$A = 0001$
 $shamt = 01$
 $out = 0010$

out
 A_2
 0

A_1
 0

A_0
 1

GND
 0

0000 | 0000

← 7



1000 | 0000
 $2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$

	in0	in1	in2	in3
mux #0	A_3	A_2	A_1	A_0
mux #1	A_2	A_1	A_0	GND
mux #2	A_1	A_0	GND	GND
mux #3	A_0	GND	GND	GND


shift is 5 bits


$$[\log_2(32) - 1 : 0]$$
$$[4 : 0]$$

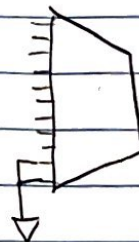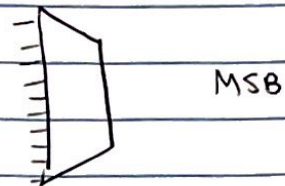If we use 32 32:1 mux then we can build the
32-bit SLL




...

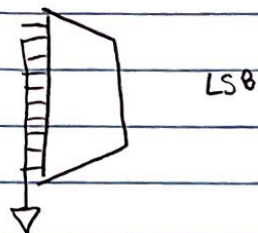

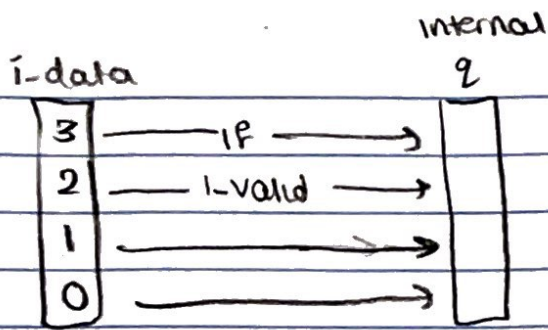

IF MSB-FIRST

else

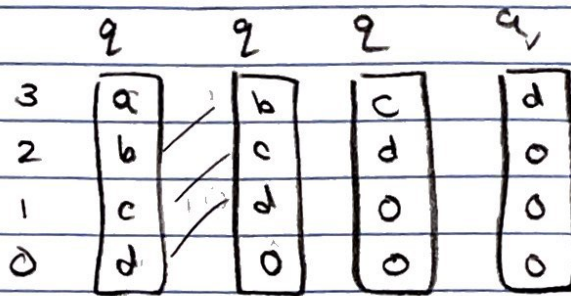

IF LSB-FIRST

